

Electrónica

Curso 2025 - Clase 2

Diodos

Temas de clase


- ▶ Diodos. Polarización. Característica
- ▶ Diodo. Circuitos equivalentes
- ▶ Diodo zéner. Característica
- ▶ Modelos.
- ▶ El diodo zéner como regulador de tensión.

Bandas de energía


- Banda de valencia: los electrones no son móviles, no contribuyen a la conducción de corriente eléctrica.
- Banda de conducción: es la banda ubicada sobre la banda de valencia. Se encuentra parcialmente llena. Excitando con una pequeña cantidad de energía, se puede iniciar el desplazamiento de los electrones -> corriente eléctrica.
- Banda prohibida: esta ubicada entre la banda de conducción y la banda de valencia. Son niveles continuos de energía que no pueden ser ocupados por portadores de carga.

4

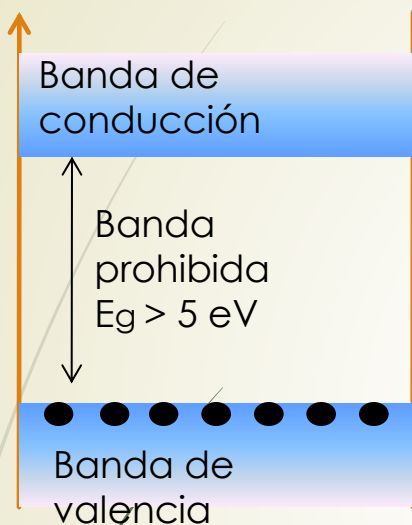
• Existen electrones en la banda de conducción a temperatura ambiente.



Aislante

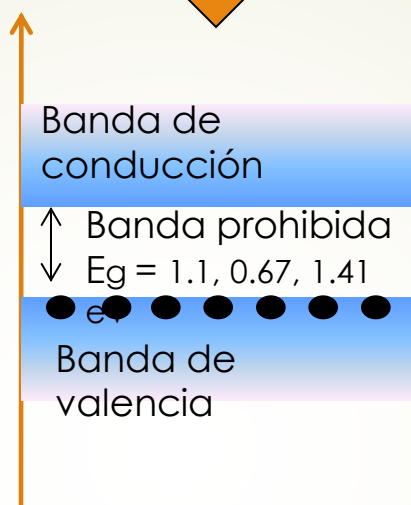


Semiconductor

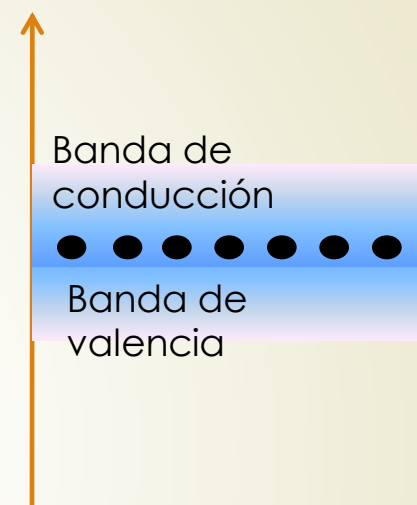

Conductor





- Banda de conducción vacía
- Banda de valencia llena
- Gran cantidad de energía es requerida para desplazar un electrón de la banda de valencia a la de conducción

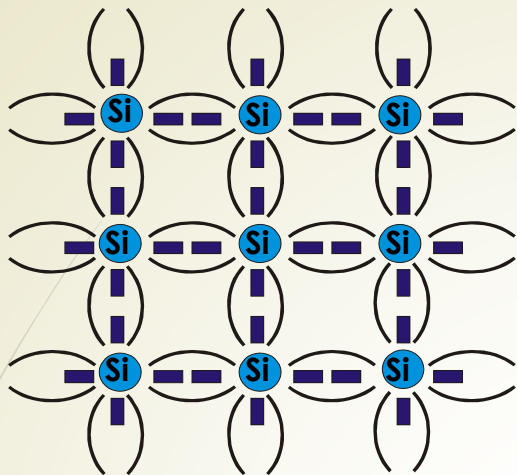- Las bandas de conducción y de valencia se solapan.
- Existe un gran número de electrones en la banda de conducción a temperatura ambiente.



Material Intrínseco

Materiales extrínsecos

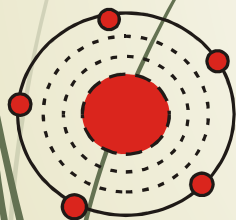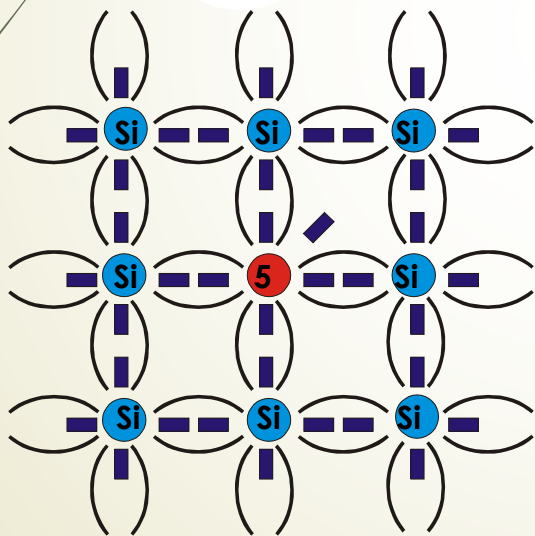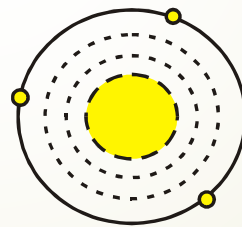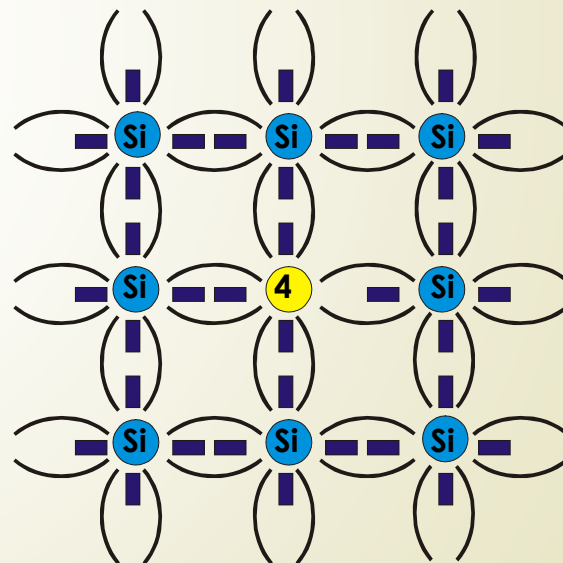
Antimonio
Arsénico
Fósforo**TIPO n**Boro
Galio
Indio**TIPO p**

- A estos materiales no se les encuentra en la naturaleza totalmente **puros**, y por la condición mencionada anteriormente se deben **refinar cuidadosamente para reducir las impurezas a un nivel extremadamente bajo**. Después de este proceso toman el nombre de **Materiales intrínsecos**.
- Sin embargo estos materiales intrínsecos no tienen las características que se necesitan, por lo tanto nuevamente **son inyectadas impurezas pero ahora a través de un proceso perfectamente controlado**. A este proceso se le denomina **dopado**. El resultado de este proceso es un **material extrínseco**, y dependiendo de las impurezas inyectadas podemos obtener materiales **“tipo n”** o **“tipo p”**.
- TIPO “p” : Son materiales creados por la introducción de impurezas a las cuales se les llama átomos donadores.
- TIPO “n” : Son materiales creados por la introducción de impurezas a las cuales se les llama átomos aceptores.



UNION p-n

7


TIPO p

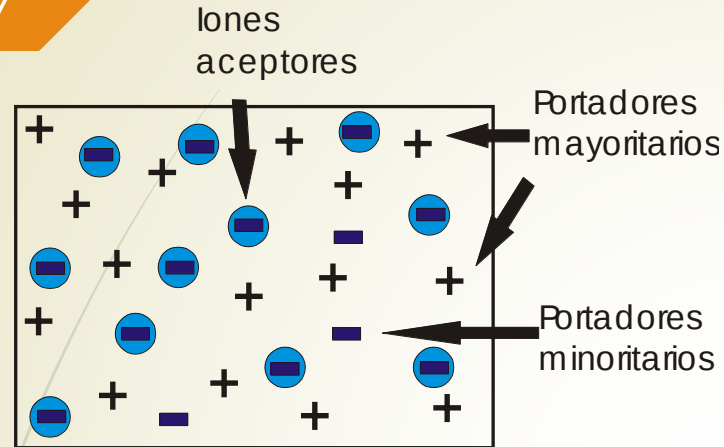


TIPO n

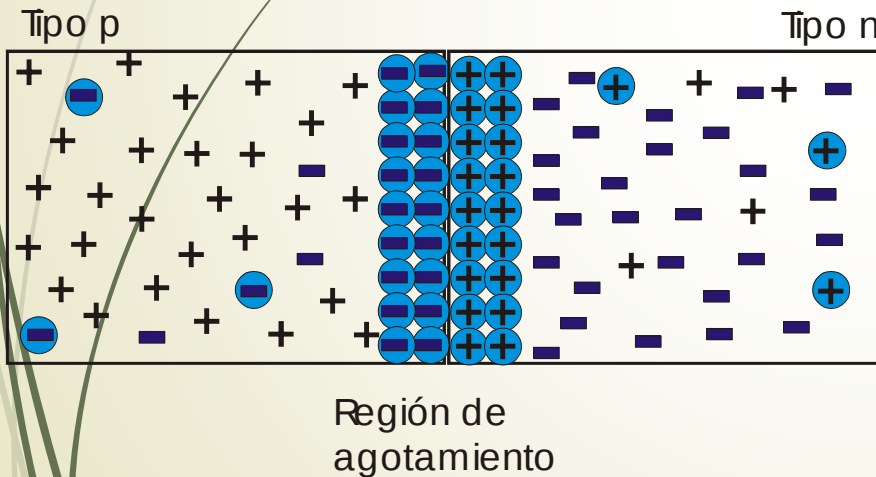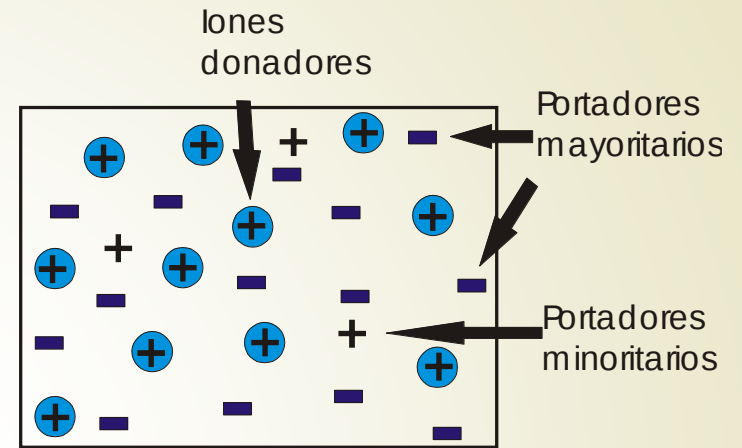

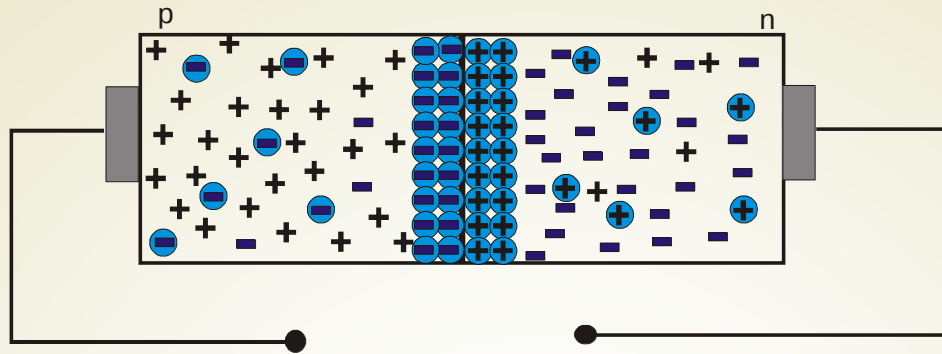
Cuando se unen 2 materiales extrínsecos uno tipo p y otro tipo n, ocurren algunas combinaciones que dan origen a una ausencia de portadores en la región cercana a la unión, debido a lo cual a esta región se le llama **de agotamiento** por la falta de portadores.



Sin polarización

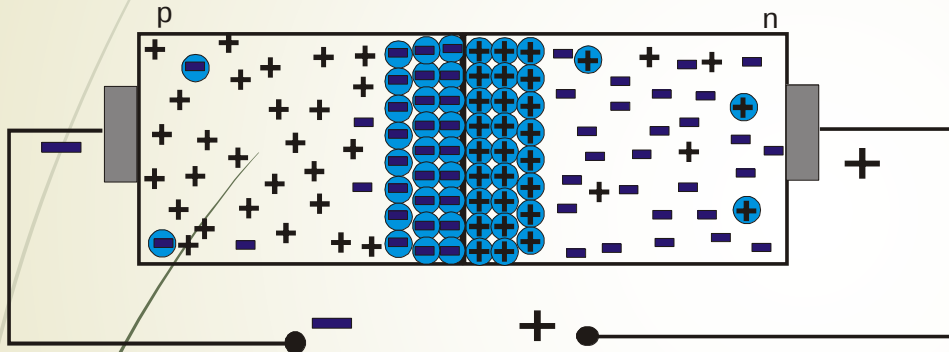

Polarización inversa

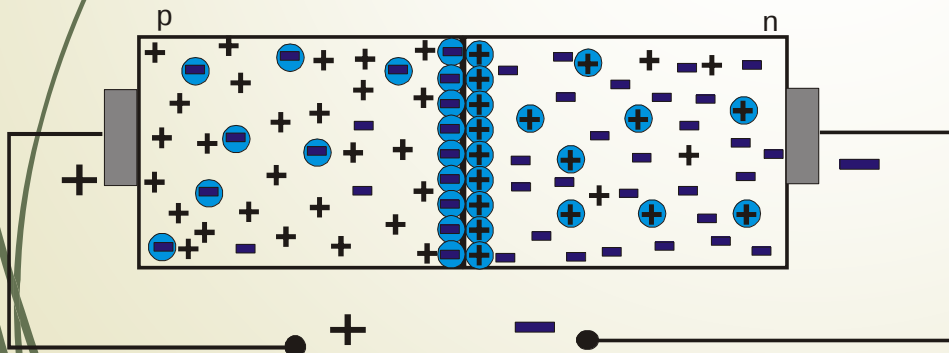

Polarización directa

Polarización directa

➤ La unión p-n está polarizada directamente cuando a la región p se le aplica un potencial mayor que a la región n.

En estas condiciones podemos observar los siguientes efectos:

➤ Los huecos de la región p y los electrones de la región n son empujados hacia la unión por el campo eléctrico que da lugar a la polarización. Por lo tanto, se reduce la anchura de la zona de transición.

➤ El campo eléctrico de la polarización se opone al de la unión

➤ Así, se reduce el campo eléctrico de la unión y, consecuentemente, la barrera de potencial.

- ❖ En definitiva, la corriente que atraviesa la unión es debida al movimiento de electrones y huecos inyectados a cada lado de la unión donde son minoritarios.
- ❖ Los huecos que circulan de izquierda a derecha constituyen una corriente en el mismo sentido que los electrones que se mueven de derecha a izquierda, y, por lo tanto, la corriente resultante que atraviesa la unión es la suma de las corrientes de los huecos y de los electrones minoritarios, que puede llegar a ser importante.
- ❖ En una unión asimétrica, que corresponde a una unión con un lado más dopado que el otro, la corriente será fundamentalmente debida al tipo de portador más abundante.

Polarización inversa

- ✓ Una unión p-n está polarizada inversamente cuando a la región p se le aplica un potencial menor que al de la región n.
- ✓ Los portadores mayoritarios (huecos de la zona p y electrones de la zona n) de ambas regiones tienden a separarse de la unión, empujados por el campo eléctrico a que da lugar la polarización, aumentando la anchura de la zona de transición.
- ✓ La polaridad de la unión es tal que tiende a llevar los huecos de la zona p y los electrones de la zona n a alejarse de la unión.
- ✓ Sólo los portadores minoritarios generados térmicamente en ambas regiones son empujados hacia la unión.



Polarización inversa

- ✓ Así, únicamente los pocos electrones de p, al pasar al lado n, formarán con los mayoritarios de esta región una corriente de arrastre, y de similar manera, los pocos huecos de n, al pasar a p, formarán otra débil corriente de arrastre que se sumará a la anterior.
- ✓ Esta pequeña corriente es la corriente inversa de saturación del diodo y su valor, que se designa por I_0 , y que se encuentra limitado por el número de portadores minoritarios, es independiente de la tensión inversa aplicada.
- ✓ A temperatura ambiente, los diodos de silicio tiene un valor del orden de 10^{-14} A.

- $V_D = 0$ En ausencia de un voltaje de polarización aplicado, el flujo neto de la carga en cualquier dirección es cero.
- $V_D < 0$ El número de iones positivos en la región de agotamiento del material tipo n se incrementa debido a el gran número de e- libres atraídos por el potencial positivo del voltaje aplicado, por lo que la región de agotamiento crece y la barrera de potencial es demasiado grande para que haya un flujo de portadores mayoritarios.
Pero el número de portadores minoritarios que están entrando a la región de agotamiento sigue igual por lo que se tienen vectores de flujo de portadores minoritarios que provoca una pequeña corriente llamada de saturación inversa (I_s)
- $V_D > 0$ El potencial presiona a los e- en el material n y a los huecos en el material p para que se recombinen con los iones cercanos a la unión y se reduzca la región de agotamiento.
El flujo de portadores minoritarios no ha cambiado pero la reducción de la región de agotamiento ha incrementado en forma importante el flujo de portadores mayoritarios a través de la unión.


Diodo

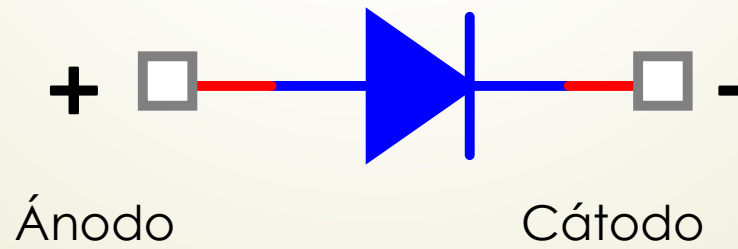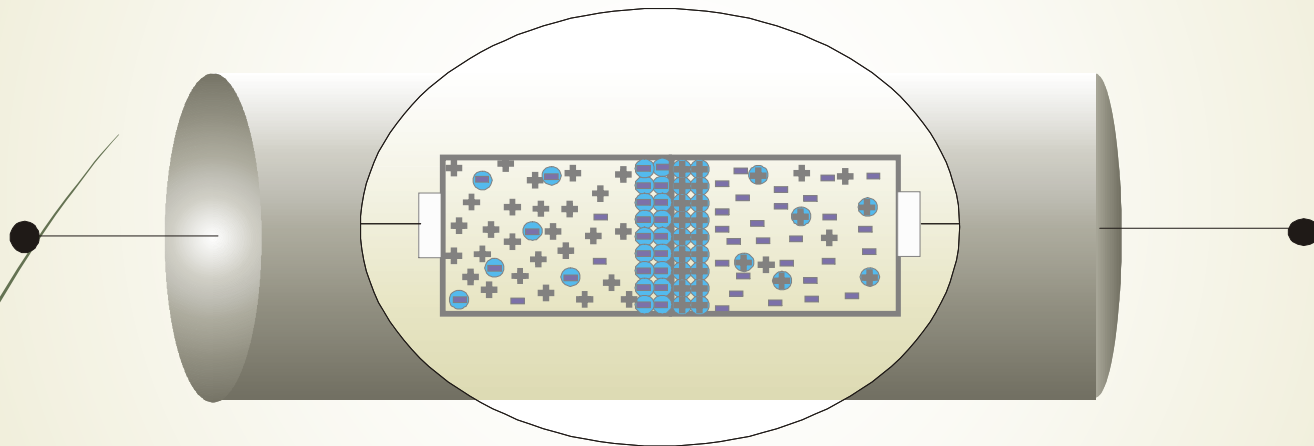Es un elemento de dos terminales formado por una **unión p-n**




Características. Símbolo

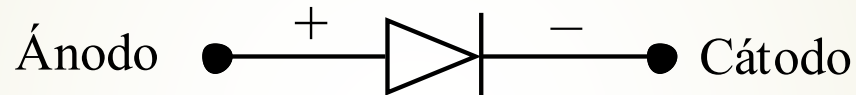
- Diodo semiconductor: unión PN.
- Terminales



Polarización directa

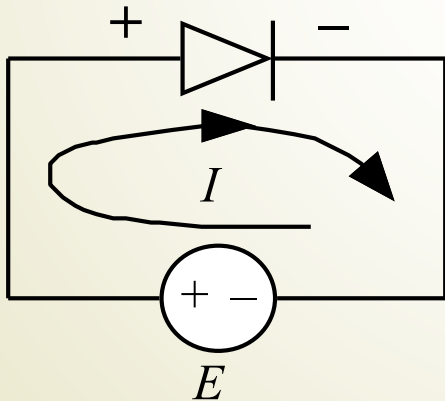

Polarización inversa


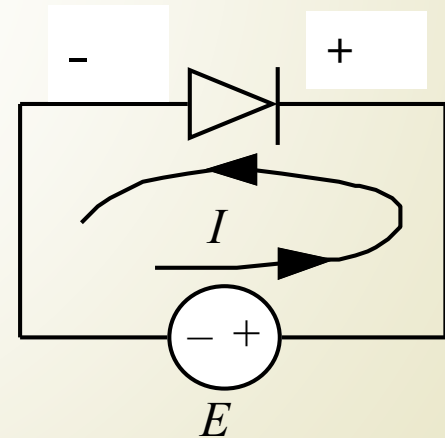


Curva característica corriente/tensión

16

Diodo rectificador

- Relación exponencial

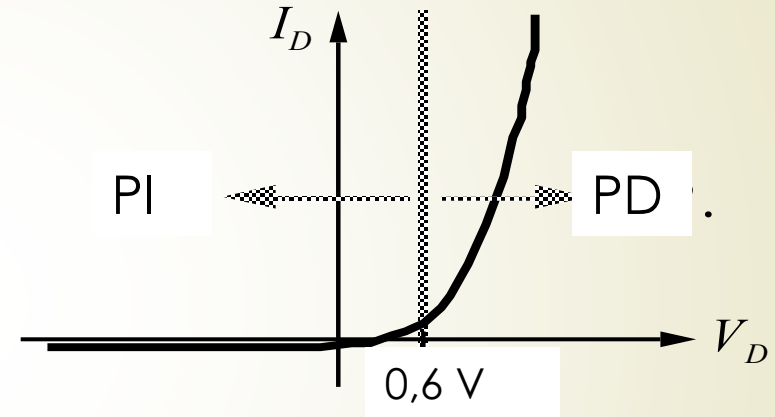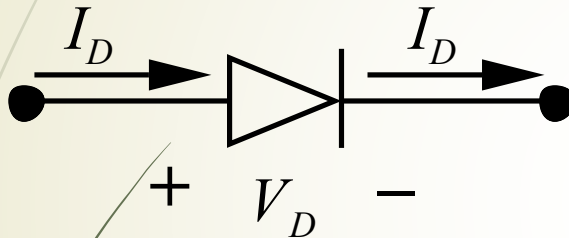

$$I_D = I_S \cdot \left(e^{\left(\frac{qV_D}{KT} \right)} - 1 \right)$$


- PI (Polarización inversa): corriente de saturación (pocos nA)
- PD (Polarización directa): tensión umbral



Aproximaciones lineales del diodo rectificador

17

Primera aproximación: diodo ideal

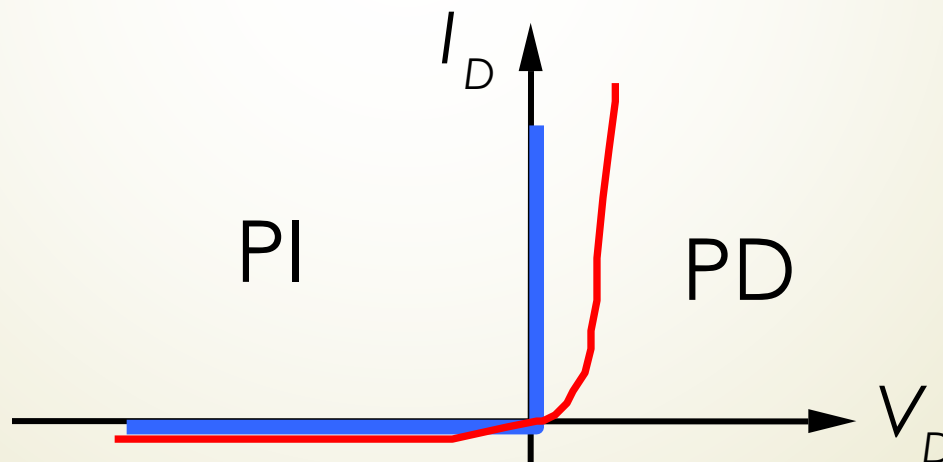
- Polarización directa: conduce como un cortocircuito ($V_D > 0$)
- Aproximación : tensión umbral = 0, recta (sobre el eje y)
- Polarización inversa: no conduce ($V_D < 0$)
- Aproximación : corriente de saturación = 0, recta (sobre el eje x)



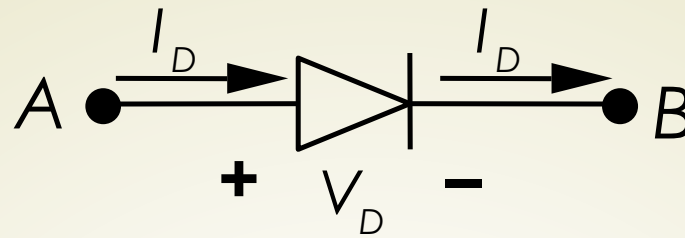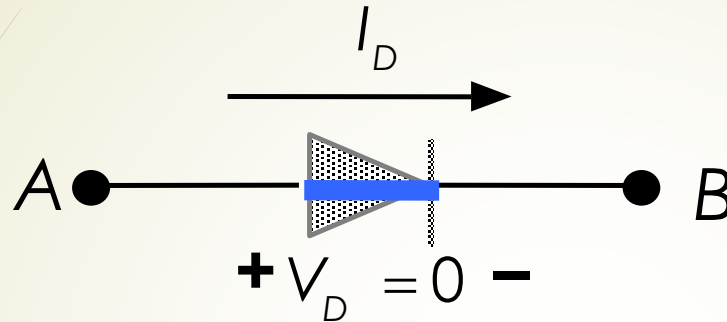**PD :****Ecuación Condición**

$$V_D \geq 0 \quad | \quad I_D \geq 0$$

En polarización directa el circuito equivalente es un corto circuito (llave cerrada). Caída de tensión 0 (como un cable).

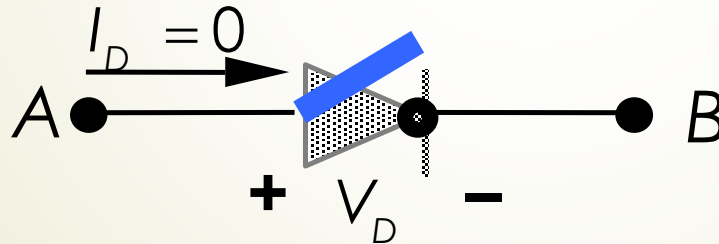
PI :


$$I_D = 0 \quad | \quad V_D < 0$$

En polarización inversa el circuito equivalente es un circuito abierto (llave abierta). Corriente = 0. Cae toda la tensión en la llave.

Segunda aproximación (más frecuente)

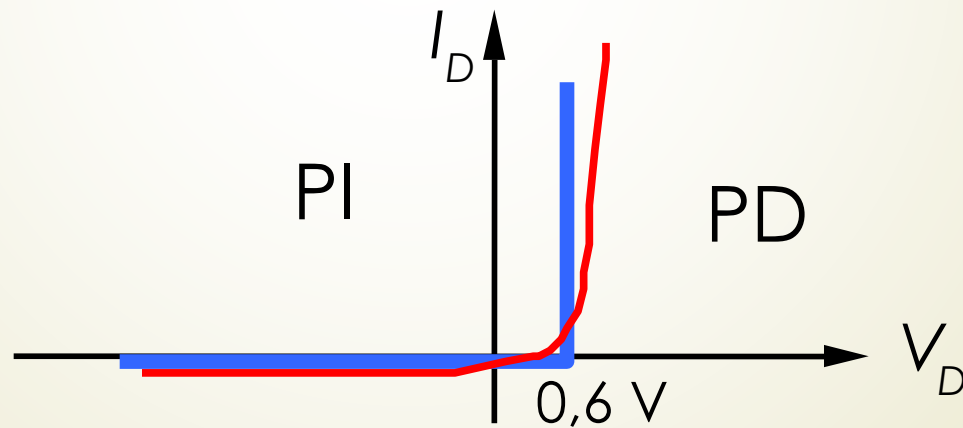
- PD: conduce a partir de 0,6V. Hasta esta tensión $I=0$. Para tensiones mayores recta paralela al eje y ($R = 0$) y circula corriente.
- Tiene en cuenta la tensión umbral
- PI : no conduce. $I = 0$.



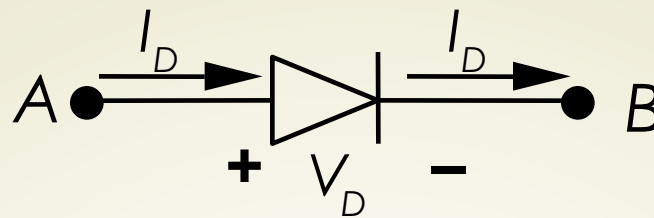

Ecuación **Condición**


PD :

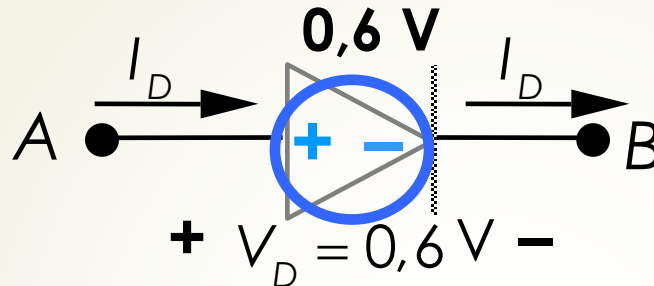

$$V_D = 0,6 \text{ V} \quad | \quad I_D \geq 0$$

En polarización directa el circuito equivalente es una fuente de tensión, representando a la tensión umbral. Luego. Circula corriente.

PI :

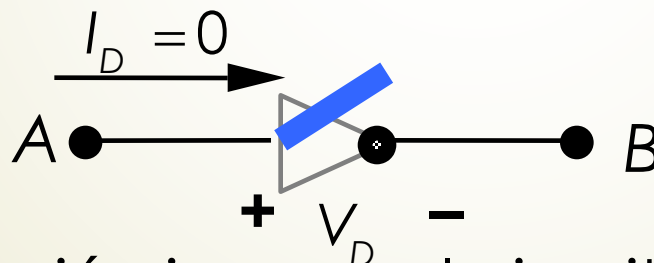

$$I_D = 0 \quad | \quad V_D \leq 0,6 \text{ V}$$


En polarización inversa el circuito equivalente es un circuito abierto (llave abierta). Corriente = 0. (Igual que el modelo anterior).



Aproximaciones lineales del diodo rectificador

21

Tercera aproximación

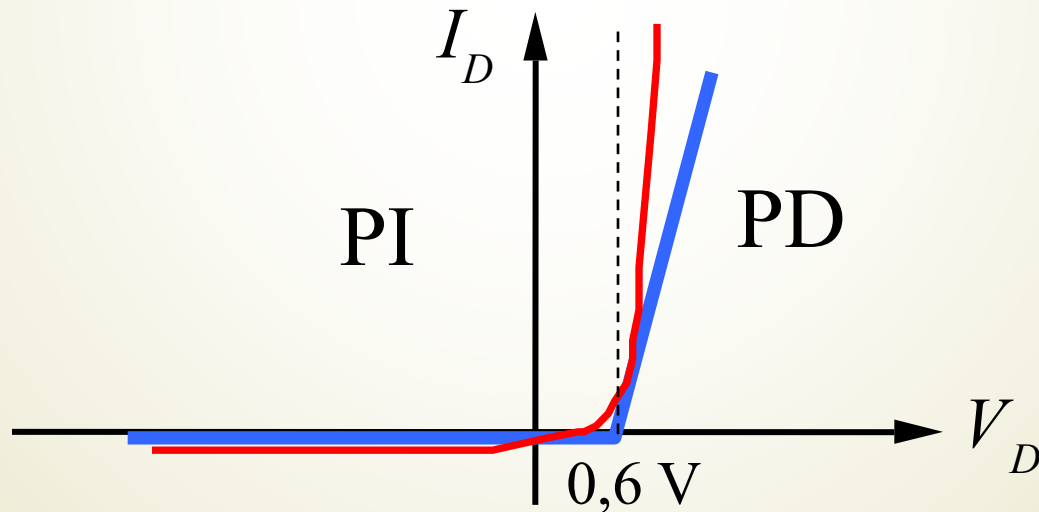- P.D. conduce a partir de 0,6V, pero la tensión aumenta si la corriente aumenta. La pendiente de la recta muestra este efecto
- P.I. no conduce



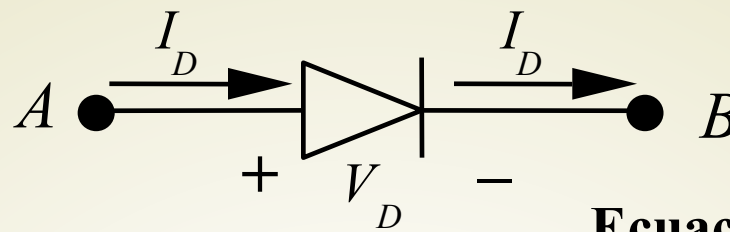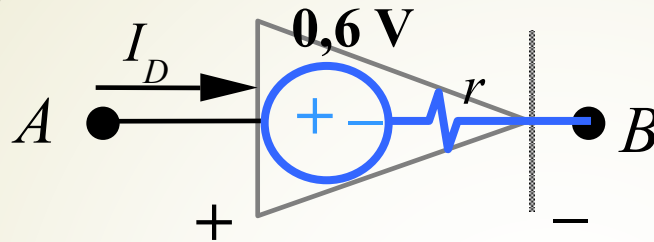**Ecuación****Condición****PD :**


$$V_D = 0,6 + rI_D \quad | \quad I_D \geq 0$$

($r = 0,5 \, \Omega - 1 \, \Omega$)

$$V_D = 0,6 + rI_D$$

r resistencia interna


En polarización directa el circuito equivalente es una fuente de tensión + una resistencia (*r*) ($1/r = \text{pendiente de la recta}$)

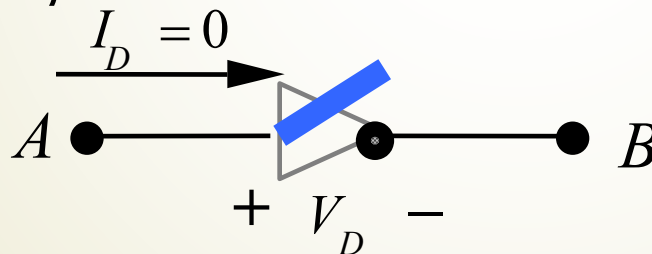PI :

$$I_D = 0 \quad | \quad V_D \leq 0,6 \, \text{V}$$

En polarización inversa el circuito equivalente es un circuito abierto (llave abierta). Corriente = 0. (Igual que el modelo anterior).

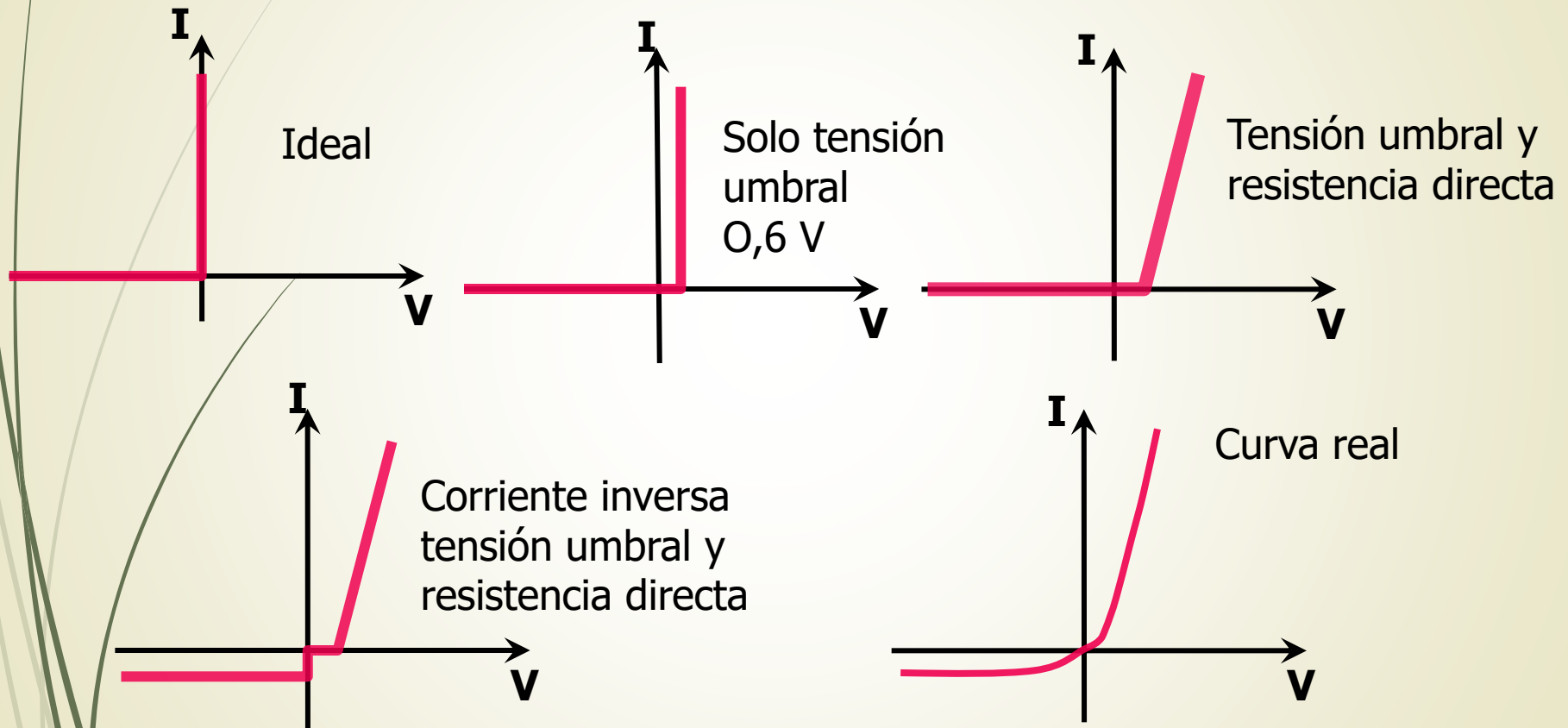Diodo: distintas aproximaciones – Resumen




Diodo Zener

24

Diodo de ruptura → trabaja en polarización inversa en la zona denominada región de ruptura

Aplicación típica: **regulador de tensión**

Característica corriente-tensión

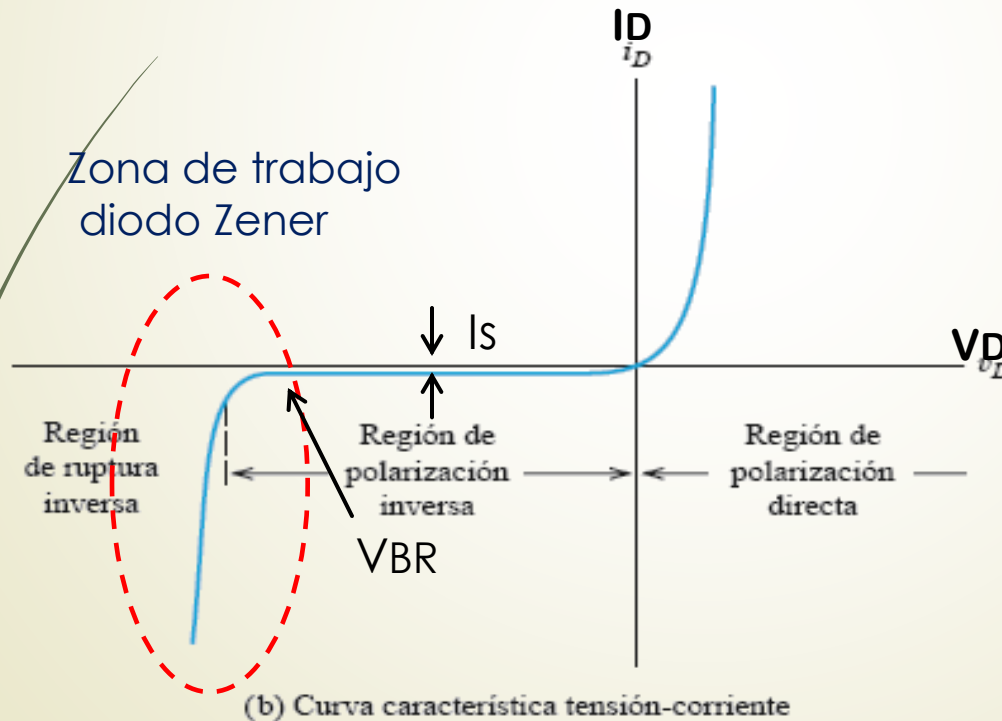

Símbolo esquemático




Características

- ✓ En polarización directa se comporta como un diodo común.
- ✓ En polarización inversa, circula la corriente de saturación (I_s) hasta la tensión de ruptura (V_{BR}).
- ✓ A partir de la ruptura la corriente aumenta manteniendo la tensión aproximadamente constante en el valor $V_{BR} = V_z$.
- ✓ El valor V_z es particular de cada diodo.
- ✓ Se utiliza como regulador de tensión. La tensión es relativamente insensible a las variaciones de la alimentación o de la corriente de carga.
- ✓ La tensión de ruptura se produce por dos mecanismos físicos:
 - **efecto Zener** (tensiones menores a 5 V)
 - **efecto de avalancha** (tensiones mayores a 7 V)



Aproximaciones lineales del diodo Zener

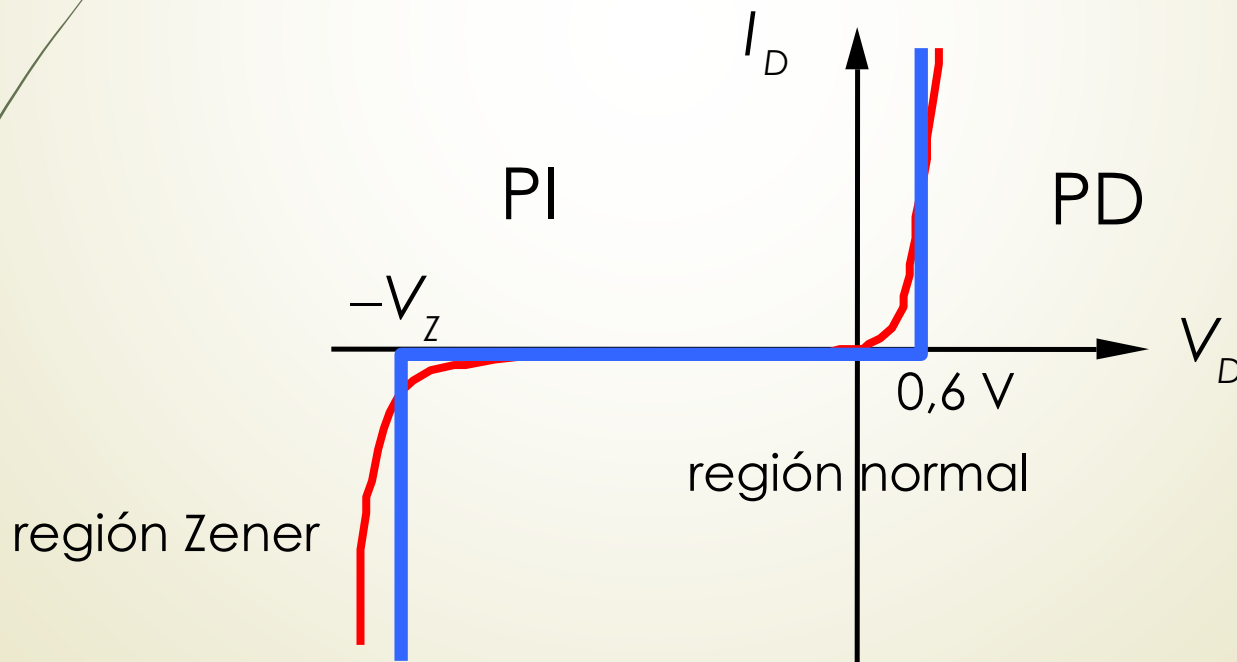- Sólo una aproximación (se pueden hacer más)
- Similar a la 2ª aprox. del diodo rectificador
- En PD se comporta igual, conduce a partir de 0.6 V
- En PI si no se llega a la tensión Zéner, es como un diodo en inversa.
- En PI al llegar a la tensión Zener, conduce corriente en sentido contrario




En directa

En inversa, zona zener

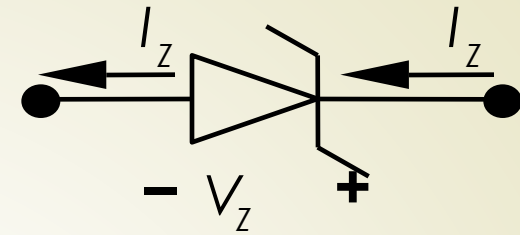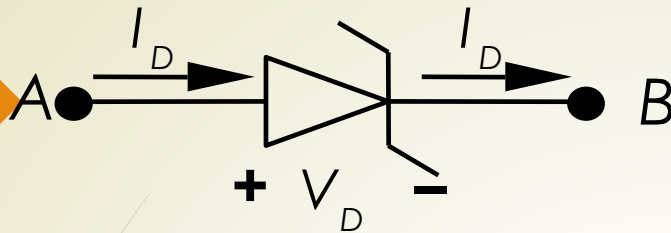

PD :

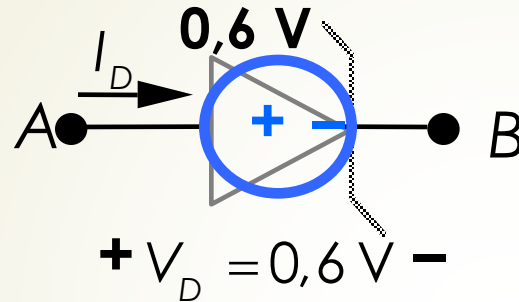


Ecuación Condición

$$V_D = 0,6 \text{ V} \quad | \quad I_D \geq 0 \equiv I_Z \leq 0$$

PI :

región normal:

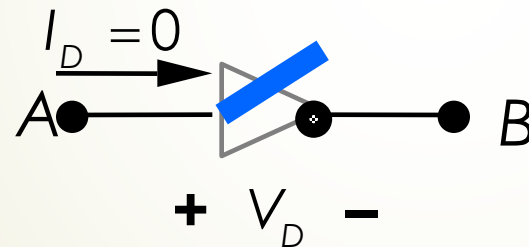


$$I_D = 0$$

$$-V_Z \leq V_D \leq 0,6 \text{ V}$$

V_Z parámetro conocido

región Zener:

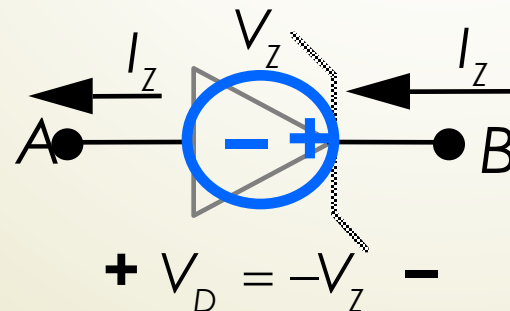


$$V_D = -V_Z$$

$$I_Z \geq 0 \equiv I_D \leq 0$$



Modelo circuital equivalente lineal del diodo Zener

28

$$V_Z = V_{ZO} + r_Z I_Z$$

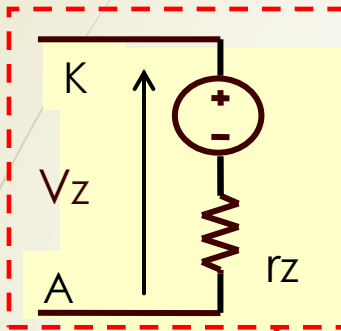


$$V_Z < V_{AK} < V_\gamma$$

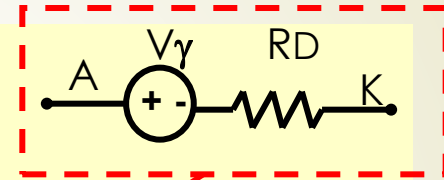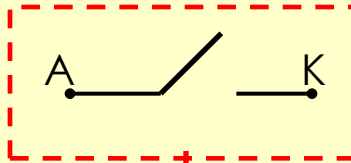


$$V_{AK} \geq V_\gamma$$

Pendiente: $1/R_D$

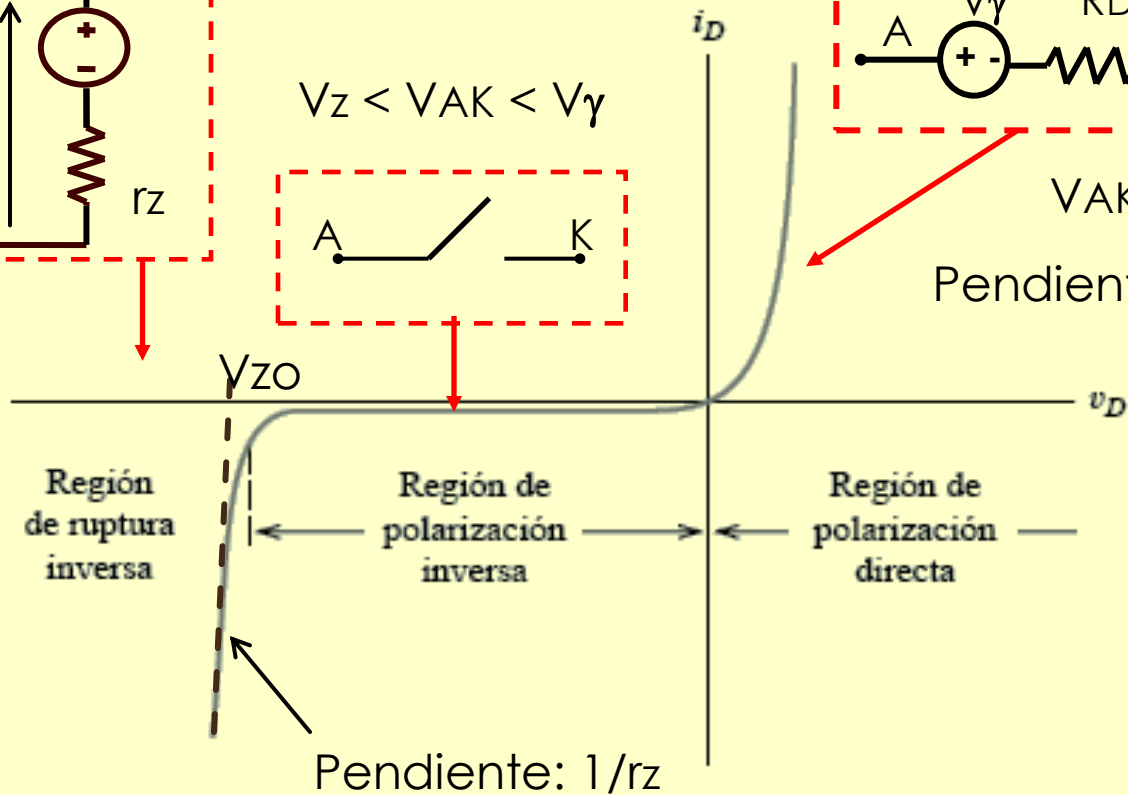

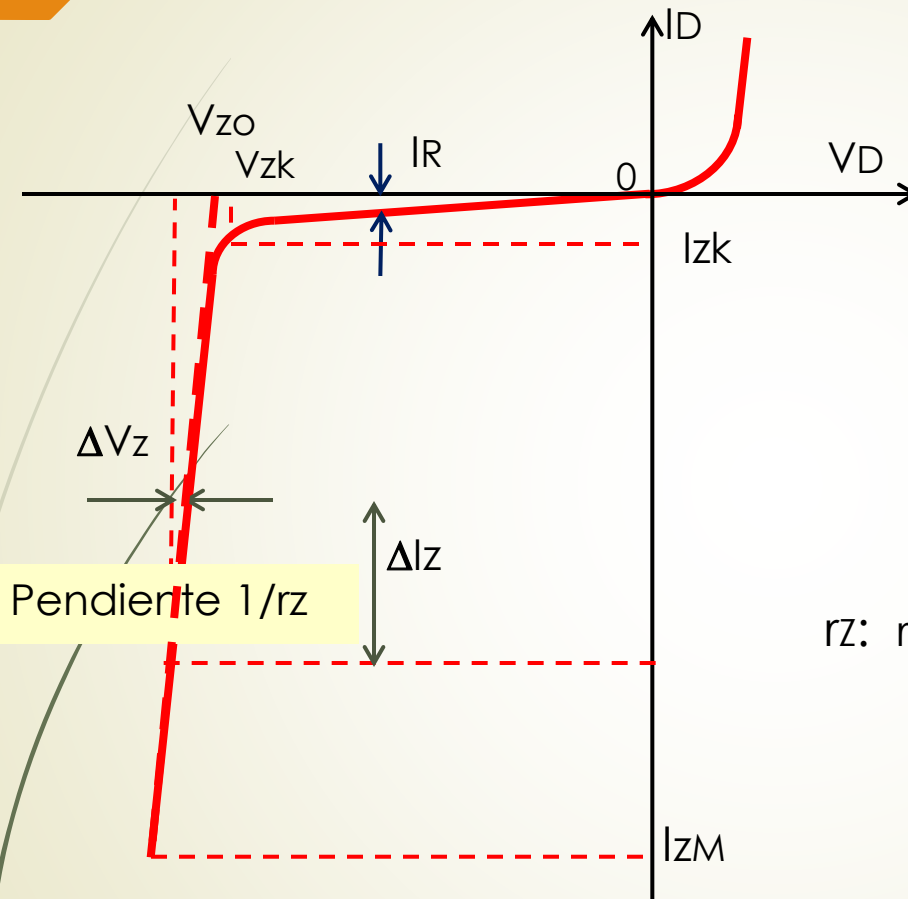Característica corriente-tensión real en la zona de ruptura



I_R : corriente inversa
para $V_R < V_z$

$I_{zmínima} = I_{zk}$

$I_{zmáxima} = I_{zM}$, ($P_{zmáx}/V_z$)

r_z : resistencia incremental o dinámica



$$r_z = \Delta V_z / \Delta I_z$$

Para $I_{zk} \leq I_z \leq I_{zM}$, la tensión se considera constante en V_z .
Zona zéner codo a 90° (aproximación)

Diodo Zener como regulador de tensión

30

Circuito básico (diodo ideal)

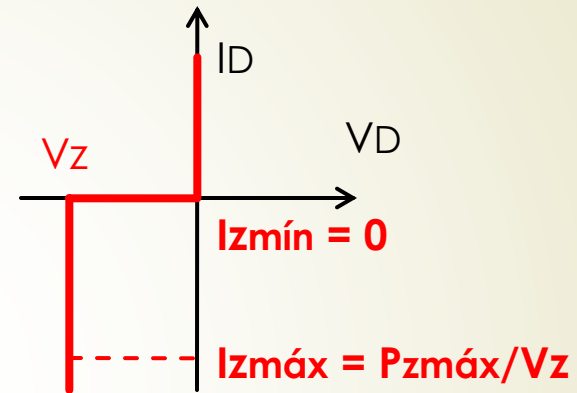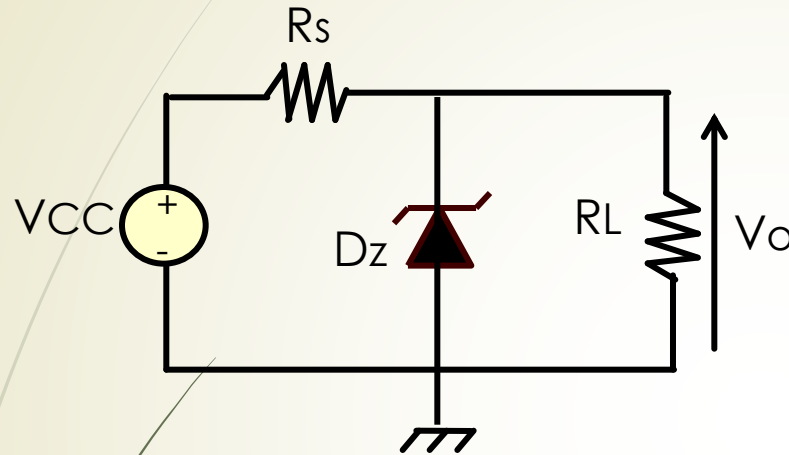


En región de ruptura: $V_o = V_z$ sobre la carga R_L .

Para analizar el circuito se debe:

- 1- Determinar si el diodo se encuentra en la región de ruptura
- 2- Reemplazar al diodo por su circuito eléctrico equivalente
- 3- Resolver el circuito resultante

Diodo Zener como regulador de tensión

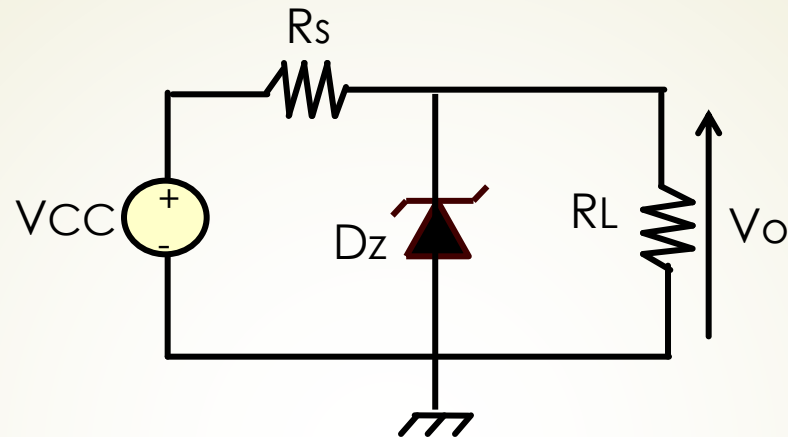

Se pueden presentar varios casos:

Caso 1: V_{CC} fijo, R_L variable, Zener ideal ($I_{zmín} = 0$)


Caso 2: V_{CC} variable, R_L fijo, Zener ideal ($I_{zmín} = 0$)

Caso 3: V_{CC} variable, R_L variable, $I_{zmín} \neq 0$

Caso 4: V_{CC} variable, R_L variable, $I_{zmín} \neq 0$, $r_z \neq 0$

1- Determinar zona de funcionamiento

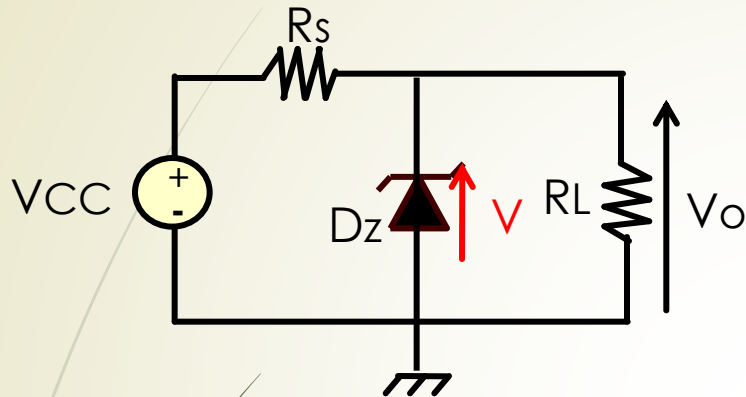Se elimina el diodo y se calcula la tensión a circuito abierto.




$$V = \frac{V_{CC}}{R_s + R_L} R_L$$

Si $|V| < |V_z|$ el diodo estará polarizado en inversa pero no en ruptura.

Se comportará como llave abierta.

Si $|V| \geq |V_z|$ el diodo estará polarizado en la región de ruptura

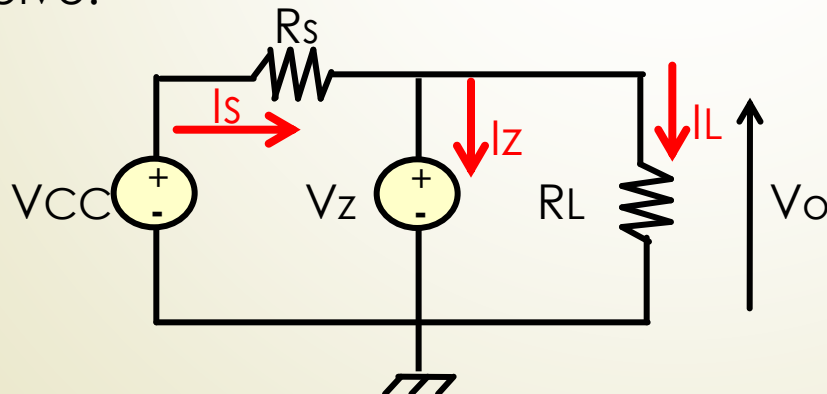Se reemplaza por el circuito eléctrico equivalente y se resuelve.



$$V_o = V_z$$



$$I_s = I_z + I_L = \frac{V_{CC} - V_z}{R_s}$$

Ejemplo:

33

Calcular V_o , I_z y P_z para $R_L = 1.2 \text{ k}\Omega$ y $R_L = 3 \text{ k}\Omega$

$R_L = 1.2 \text{ k}\Omega$

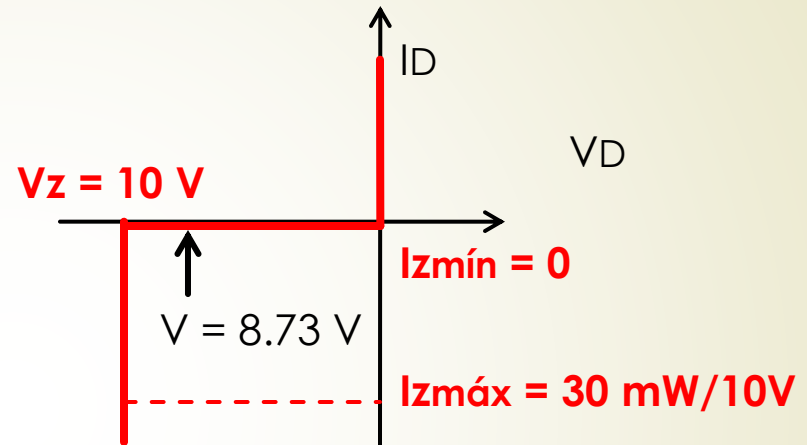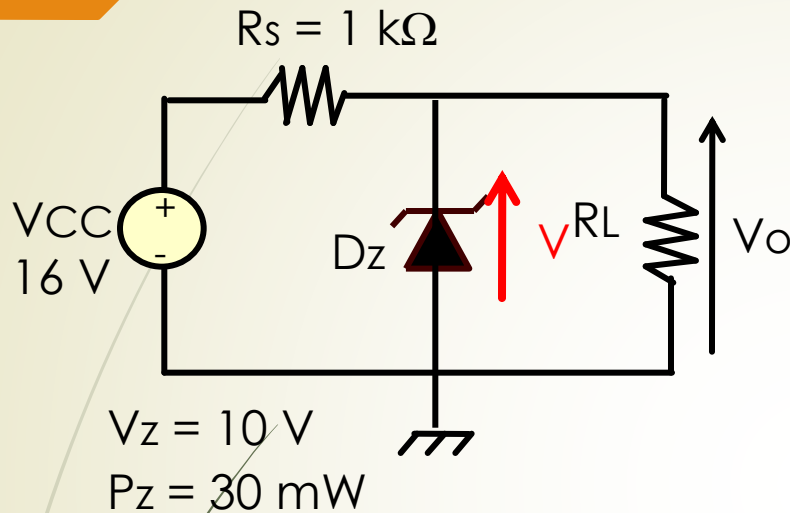

$$V = \frac{V_{CC}}{R_s + R_L} R_L = \frac{16 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega + 1.2 \text{ k}\Omega} 1.2 \text{ k} = 8.73 \text{ V}$$

El Zener no está en su región de trabajo y se comporta como circuito abierto.

$$V_o = 8.73 \text{ V}$$



$$I_z = 0 \text{ V}$$

$$P_z = 0 \text{ V}$$

34


$$R_s = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_L = 3 \text{ k}\Omega$$

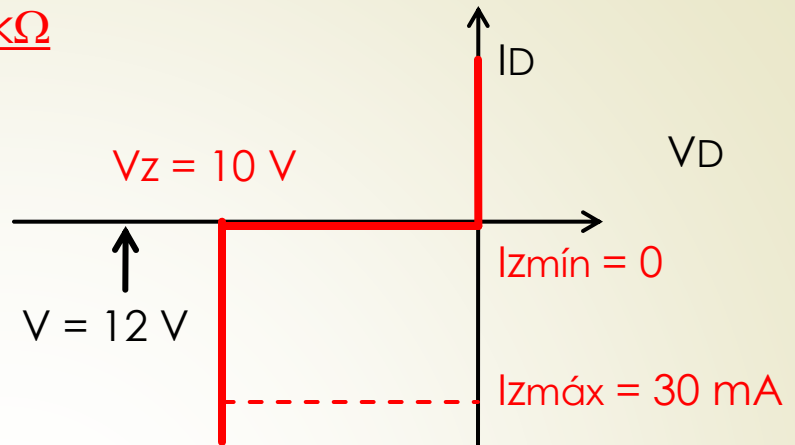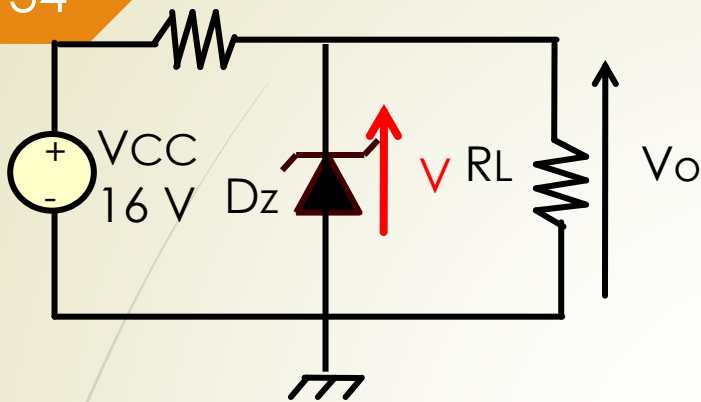

$$V = \frac{V_{CC}}{R_s + R_L} R_L = \frac{16 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega + 3 \text{ k}\Omega} 3 \text{ k} = 12 \text{ V} > 10 \text{ V}$$

El Zener está en su región de trabajo.

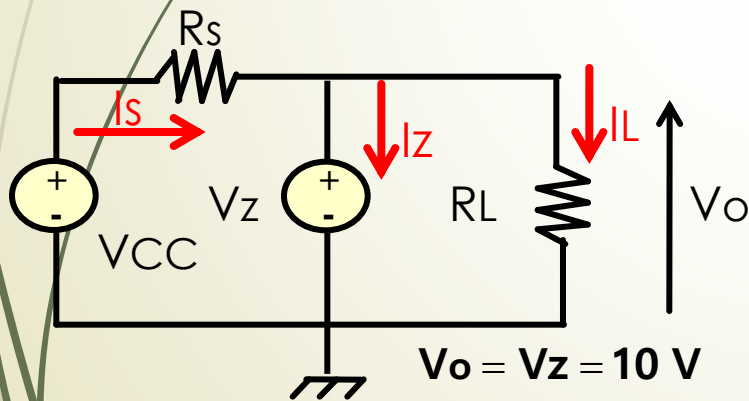

$$I_L = \frac{V_o}{R_L} = \frac{10 \text{ V}}{3 \text{ k}\Omega} = 3.33 \text{ mA}$$

$$I_s = \frac{V_{CC} - V_Z}{R_s} = \frac{16 \text{ V} - 10 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 6 \text{ mA}$$

$$I_z = I_s - I_L = 2.67 \text{ mA}$$

$$P_Z = V_Z I_z = 26.7 \text{ mW}$$